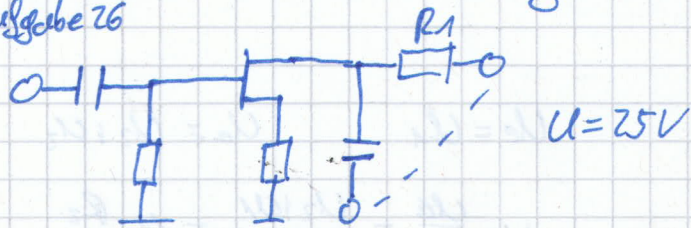


Elektronik - Übung

Aufgabe 26




• $I_0 = 5 \text{ mA}$ • $U_{\text{DS}} = -2 \text{ V}$

$$\left. \begin{array}{l} U^+ = I_1 R_1 + U_{\text{DS}} + I_2 R_2 \\ I_1 = I_2 \\ U_{\text{DS}} \end{array} \right\} U^+ = I_1 R_1 + U_{\text{DS}} + U_{\text{DS}} \rightarrow R_1 = \frac{U^+ - U_{\text{DS}} - U_{\text{DS}}}{I_1}$$

$$R_1 = \frac{25 - 15 - 21 \text{ V}}{5 \cdot 10^{-3}} = \frac{8}{5} \cdot 10^3 \Omega = 1,6 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{U_{\text{DS}}}{I_1} = \frac{2 \text{ V}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 400 \Omega$$

Aufgabe 27

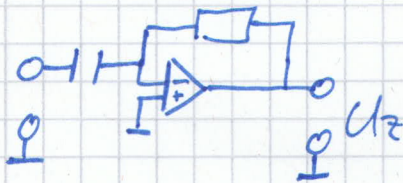


a) Differenzierer

b) $I_1 = I_2$ $I_2 = -\frac{U_a}{R}$

$$Q = C U_e \Rightarrow \frac{dQ}{dt} = I_1 = C \frac{dU_e}{dt}$$

$$U_a = -RC \frac{dU_e}{dt}$$

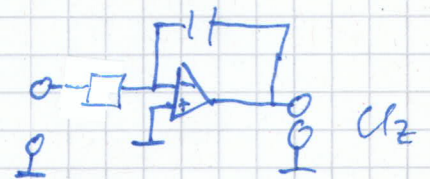


Integrierer

$$I_1 = I_2 ; I_2 = -C \frac{dU_a}{dt}$$

$$\frac{dU_a}{dt} = -\frac{1}{RC} U_e$$

$$U_a = -\frac{1}{RC} \int U_e dt$$

Aufgabe 28

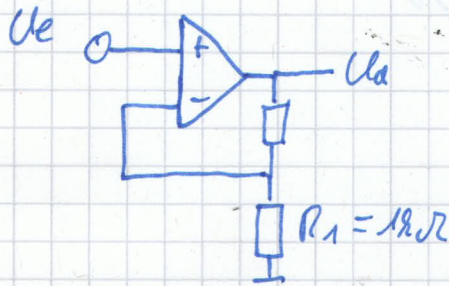

$$U_e = U_1$$

$$U_a = U_2 + U_3$$

$$V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{U_2 + U_3}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

catalin.gainaru@uni-dortmund.de