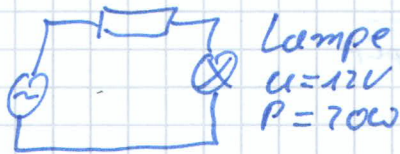


# Elektronik

## Aufgabe 4



$$I = \frac{P}{U} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} A$$

$$R = \frac{U}{I} = 7,2 \Omega$$

$$P_R = U \cdot I = 12V \cdot \frac{5}{3} A = 20W$$

b)



$$Z = R + i\omega L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 14,4 \Omega$$



$$L \Rightarrow Z^2 = R^2 + \omega^2 L^2 \quad \Leftrightarrow L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{\omega^2}} = 39,7 \text{ mH}$$

Blindleistung:  $P_B^* = \text{Im}(P) = \omega L I^2 = 2\pi f I^2 = 34,8 W$

Wirkleistung:  $P_W = \text{Re}(P) = R I^2 = 20,1 W$

\*  $\text{Im}(Z) I^2$

## Aufgabe 5

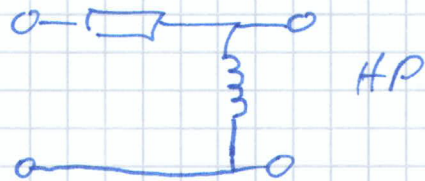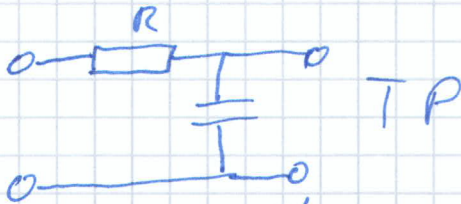

b)  $\ddot{U}(\omega) = \frac{|U_d|}{|U_e|}$

TP:  $\ddot{U}(\omega) = \left| \frac{U_d(\omega)}{U_e(\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$

HP:  $\ddot{U}(\omega) = \frac{|i\omega L|}{|R + i\omega L|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}}}$

c)  $\omega_{0R} = \frac{1}{RC} \rightarrow C = \frac{1}{R\omega_0} = \frac{1}{2\pi f_0 R}$

HP:  $\omega_{0L} = \frac{R}{L} \rightarrow L = \frac{R}{2\pi f_0} = 2,387 \text{ mH}$

## Aufgabe 6)

$$f = 2,5 \text{ MHz}$$

$$\omega = 5\pi \text{ MHz}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 10 \text{ pF}$$

$$Z_R = R + \frac{1}{i\omega C} \quad |Z|$$

$$Z_P = \frac{1}{\frac{1}{R} + i\omega C}$$

$$Z_P = \frac{R}{1 + i\omega R C}$$

$$\Rightarrow \frac{i\omega C R R + 1}{i\omega C R} = \frac{R_P}{1 + i\omega C R_P} \Rightarrow R_R = \frac{R_P}{1 + \omega^2 R_P^2 C^2}$$

$$-\frac{1}{\cancel{i\omega C R}} = \frac{-R_P^2 \omega C}{1 + \omega^2 R_P^2 C^2}$$

$$C_P = \frac{1}{2\pi f X_R} = 0,4 \text{ nF}$$

$$R_P = 41,5 \text{ k}\Omega$$