

Aufgabe 23

a) Emitterschaltung

b) Aus: $24V = I_{RL} R_L + I_{RA} R_A \Rightarrow I = \frac{14}{R_L} = \frac{7}{600} \Rightarrow R_A = \frac{6000}{7}$

c) $I_C = I_L - I_A = \frac{U_L}{R_L} - \frac{U_A}{R_A} = \frac{U_B - U_{CE}}{R_L} - \frac{U_{CE}}{R_A}$
 $= \frac{U_B}{R_L} - \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_A} \right) U_{CE}$
 $= -2 \frac{1}{k\Omega} U_{CE} + 20mA$

d) $U_E = 2.5V, I_C = 1mA$

$1mA = -2 \frac{1}{k\Omega} U_{CE} + 20mA \Rightarrow U_{CE} = 4.5V$

$I_B = 55\mu A$

e) $U_E = U_B + U_{BE} = I_B R_B + U_{BE} \Rightarrow R_B = \frac{U_E - U_{BE}}{I_B}$
 $\Rightarrow R_B = 32.7k\Omega$

f) $I_E = I_C + I_B \approx I_C$

$P = U_{CE} \cdot I_C = 4.5V \cdot 1mA = 0.05W$

Aufgabe 24

geg.: $I_A = 2mA, B = 200, U_{BE} = 0.7, U_{RE} = 2.025V$
 $U_B = 20V, I_{R2} = 2mA$

$I_B = \frac{I_A}{B} = 10\mu A, R_E = \frac{U_{RE}}{I_{RE}} = \frac{U_{RE}}{I_A + I_B} = 1k\Omega$

$R_2 = \frac{U_{BE} + U_{RE}}{I_{R2}} = 1.48k\Omega$

$U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} \Rightarrow I_{R1} = \frac{U_B - U_{R2}}{R_1} = I_B + I_{R2}$

$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_B - U_{R2}}{I_B + I_{R2}}$

$U_B = U_{R1} + U_{R2} \Rightarrow U_{R1} = U_B - U_{R2}$

$\Rightarrow R_1 = \frac{20V - 2mA \cdot 1.48k\Omega}{10\mu A + 2mA} = 8.6k\Omega$

Aufgabe 25

$$U_b = 20V, \beta_1 = 100, \beta_2 = 130, I_{E2} = 0,1A$$

$$1.: I_{E2} = I_{RE} R_{E2} \quad R_E = \frac{U_{RE}}{I_E} = \frac{10V}{0,1A} = 100\Omega$$

$$2.: I_{R2} = 10 I_{BT1}$$

$$I_{E2} = I_{BT2} + I_{C2} \quad I_{C2} = \beta_2 I_{BT2} \Rightarrow I_{E2} = (1 + \beta_2) I_{BT2}$$

$$I_{BT2} = I_{E1} = I_{BT1} + I_{C1} = (1 + \beta_1) I_{BT1} \Rightarrow I_{BT1} = I_{E2} \frac{1}{(1 + \beta_1)(1 + \beta_2)}$$

$$U_{R2} = U_{BE1} + U_{BE2} + U_{RE} = 11,3V \quad (11,4V)$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{11V}{75,6\mu A} \approx 1455\Omega$$

$$I_{R1} = I_{R2} + I_{BT1} \approx 83,14\mu A$$

$$U_{R1} = U_b - U_{R2} = 8,7V$$

$$R_{Eim} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{BE1}} + \frac{1}{R_{BE2}} \right)^{-1}$$

$I_{R1} = I_{E1}$ Eingabe:

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} \approx 105\Omega$$

$$r_{Eim} = (1 + \beta_{ges}) R_E$$

$$\beta_{ges} \approx \beta_1 \cdot \beta_2$$

$$R_{BE2} = \frac{U_{BE}}{I_{E2}} = 6,5\Omega$$

$$I_{E1} = \frac{I_{E2}}{\beta_2} = 0,76mA$$

$$R_{BE1} = \frac{U_{BE}}{I_{E1}} = 855,26\Omega$$

$$R_E = 1,3M\Omega$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi R f_g} = C$$

$$r_{par} = \frac{R_1 R_2 r_{Eim}}{r_{Eim} (R_1 + R_2) + R_1 R_2} \approx 60\Omega$$