


23)

a) Stromspiegel

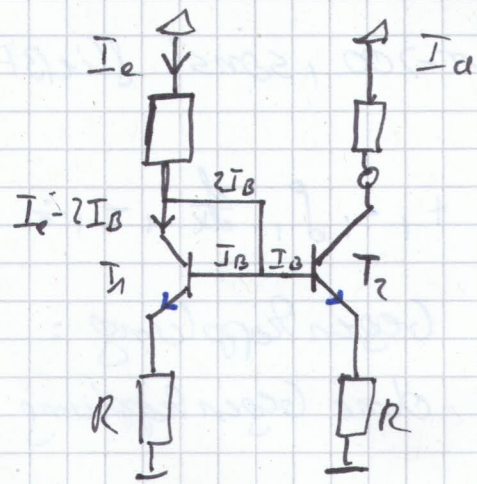b)  $I_c = I_e - 2I_B$

$\Leftrightarrow I_e = I_c + 2I_B$

$\Leftrightarrow I_e = (1 + \frac{2}{\beta}) I_c$



c)  $I_e = (1 + \frac{2}{\beta}) I_c$  ( $I_e = (1 + \frac{2}{\beta}) I_B = \frac{\beta + 2}{\beta} I_a$ )

d)  $\beta \rightarrow \infty$

e)  $U_{RV} = I_e \cdot R_V$

$U_o = U_V + U_B + U_R$

$U_o = U_{RL} + U_{B2} + U_R$

$\Rightarrow U_V = 9,1 V$


mit  $I_e = 10^{-3} A \Rightarrow R = 9,1 k\Omega$

$\Rightarrow R = 9,1 k\Omega$

$U_R = R \cdot I_R$

$I_R = (1 + \frac{2}{\beta}) I_a$

$\Rightarrow \frac{U_R}{I_R} = R =$

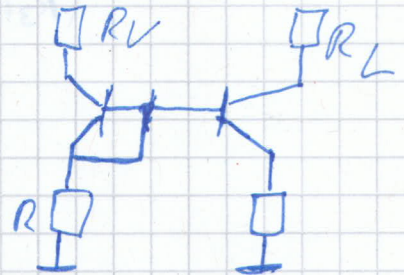

24)

a)  $U_d = 0$   $\Rightarrow I_e = 0$  ( $r_E = \infty$ )

b) realer OPV: Verstärkungsfaktor:  $10^6$

$R_E = 1 M\Omega - 1000 M\Omega$

$R_d = 2 - 100 \Omega$

Untere Grenzfrequenz: 0 Hz

Unity Gain Frequenzbreite: 2000 MHz

Gleichtaktverstärkung  $V_{GL} = 10^{-12}$

Gleichtaktunterdrückung:  $5 \cdot 10^6$


Rausch Ausgangsspannung: 3  $\mu V$



c)  $r \rightarrow \infty$ , sonst fließt Strom

$$d) +1 \cdot \int_1 \frac{d}{dx} (-1) \div$$

e) Gegenkopplung:

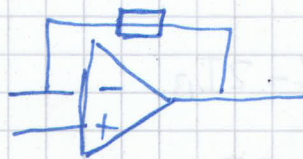

ohne Gegenkopplung kein linearer Bereich

25/

d) subtrahiere

$$I_2 = \frac{U_A - U_-}{R_2} = -I_1 = \frac{U_- - R_1}{R_1}$$

$$\hookrightarrow (U_A - U_-) R_1 = \cancel{U_- R_1} (U_- - U_1) R_2$$


$$U_A R_1 = U_- \left( \frac{R_1}{R_2 + R_1} \right) \cdot (R_1 + R_2) - U_1 R_2 \quad | : R_1$$

$$U_A = U_- \frac{R_1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2 + R_1} \cdot (R_1 + R_2) - U_1 \frac{R_2}{R_1}$$

$$= U_- \left( \frac{R_1 \cdot R_1}{R_2 + R_1} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1} \right) - U_1 \frac{R_2}{R_1}$$



# Aufgabe 25

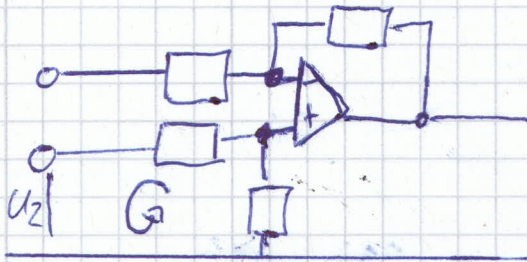

Subtrahierer

$$U_1 - U_{R1} - U_{R2} - U_A = U_2 - U_{R3} - U_{R4}$$

$$U_1 - I_1 R_1 - U_{R2} - U_A = U_2 - I_2 R_3 - I_2 R_4$$

$$U_- = U_+ \Rightarrow U_{R3} = U_2 - U_+$$

$$I_2 = \frac{U_2 - U_+}{R_3}$$

$$U_{R1} = U_1 - U_+$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_+}{R_1}$$

$$U_A + U_1 = \frac{U_1 - U_+}{R_1} (R_1 + R_2) = U_2 - \frac{U_2 - U_+}{R_3} (R_3 + R_4)$$

$$\frac{R_2}{R_1} (U_1 - U_+) + U_A = - \frac{R_4}{R_3} (U_2 - U_+)$$

$$\Rightarrow U_A = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1 + U_+ - U_-)$$