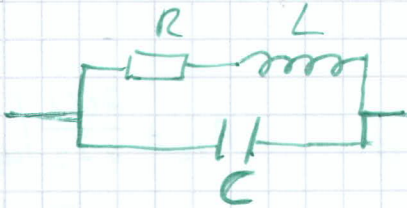



Elektronik-Übung

Aufgabe 7

Realer Widerstand



Reale Spule

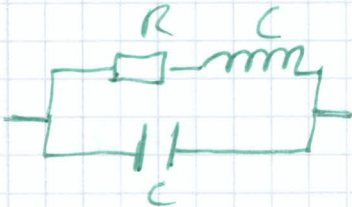

Realer Kondensator




d)

U wird für eine Frequenz max.
(dann man bestimmt ausrechnen)

Elektronik Übung

Aufgabe 8

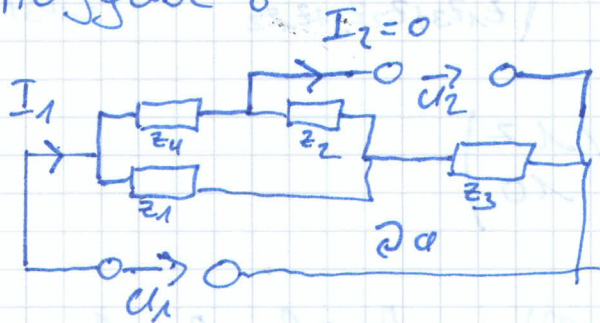


$$z_{11} = \frac{\partial U_1}{\partial I_1} \Big|_{I_2=0} \quad z_{12} = \frac{\partial U_1}{\partial I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$z_{21} = \frac{\partial U_2}{\partial I_1} \Big|_{I_2=0} \quad z_{22} = \frac{\partial U_2}{\partial I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$U_1 = I_1 \left(z_3 + \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2 + z_4} \right)^{-1} \right) = I_1 \left(z_3 + \frac{z_1(z_2 + z_4)}{z_1 + z_2 + z_4} \right)$$
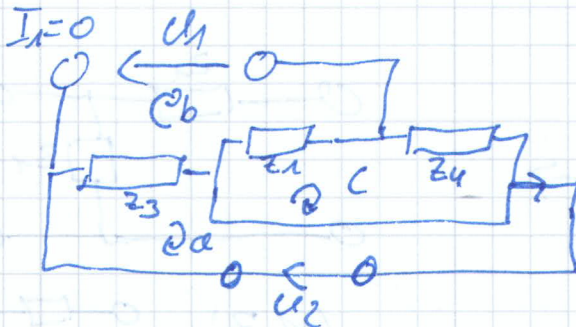
$$I_1 = I_2 \left(1 + \frac{z_2 + z_4}{z_1} \right) \Rightarrow I_{z1} = I_1 \frac{z_1}{z_1 + z_2 + z_4}$$



$$U_2 = -I_2 \left(z_3 + \left(\frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_1 + z_4} \right)^{-1} \right) = -I_2 \left(z_3 + \frac{z_2(z_1 + z_4)}{z_1 + z_2 + z_4} \right)$$

$$b = I_2 = I_{z2} \left(1 + \frac{z_1 + z_4}{z_2} \right)$$

$$\Rightarrow I_{z2} = I_2 \frac{z_2}{z_1 + z_2 + z_4}$$

$$I_2 = 0: U_1 = -I_1 \cdot z_3 - I_1 \frac{z_1 z_3}{z_1 + z_2 + z_4}$$

$$\Rightarrow z_{11} = z_3 + \frac{z_1(z_2 + z_4)}{z_1 + z_2 + z_4}$$



$$z_{12} = -z_3 - \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2 + z_4}$$

$$z_{21} = z_3 + \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2 + z_4}$$

$$z_{22} = - \left(z_3 + \frac{z_2(z_1 + z_4)}{z_1 + z_2 + z_4} \right)$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{\det \underline{Z}} \begin{pmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{pmatrix}$$

b)

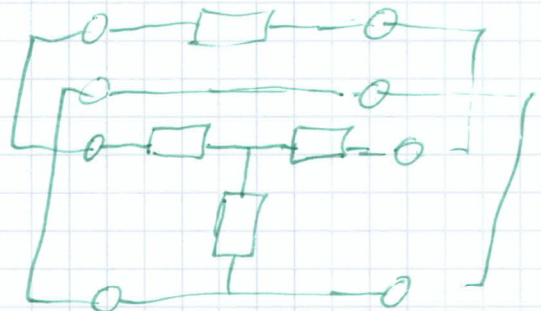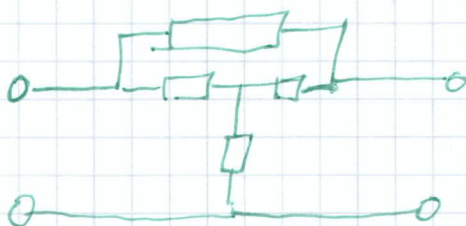

$$Y_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{z_4} & -\frac{1}{z_4} \\ \frac{1}{z_4} & -\frac{1}{z_4} \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = \begin{pmatrix} \frac{z_2 + z_3}{z_1 z_3 + z_1 z_2 + z_2 z_3} & -\frac{z_3}{z_1 z_3 + z_1 z_2 + z_2 z_3} \\ \frac{z_3}{z_1 z_3 + z_2 z_3 + z_1 z_2} & -\frac{z_2 + z_3}{z_1 z_3 + z_2 z_3 + z_1 z_2} \end{pmatrix}$$




$$\rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$




$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{z} & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_T = A_{z1} \cdot A_{z3} \cdot A_{z2}$$

Aufgabe 9

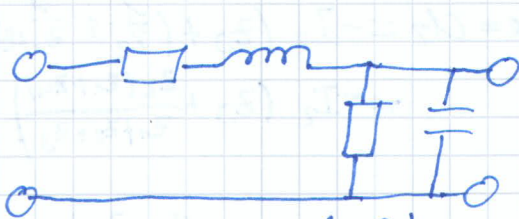

\rightarrow

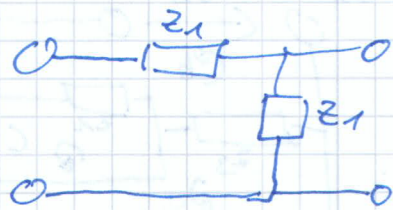


$$\begin{pmatrix} 1 & z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{z_2} & 1 \end{pmatrix} = A$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$


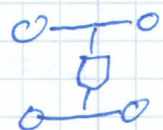
$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{z} & 1 \end{pmatrix}$$



b) $\begin{pmatrix} 1 & z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1^2$

c)

$$\Gamma = \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}$$

$$U_{\max} \rightarrow$$

$$I_{\max} \rightarrow$$


$$\Gamma = 1 \Rightarrow z_1 = 0$$

$$\Gamma = -1 \Rightarrow z_2 = 0$$

$$\Gamma = 0 \Rightarrow z_1 = z_2$$

Elektronik

Aufgabe 10

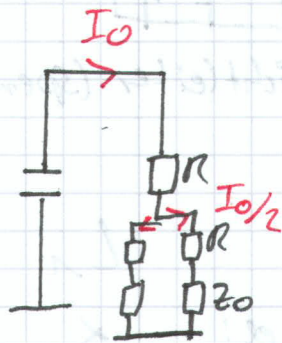

$$R_{ges} = R + \frac{R+Z_0}{2} \quad ; \quad Z_0 = R + \frac{R+Z_0}{2}$$

$$\Leftrightarrow R = \frac{Z_0}{3} = 16,6 \Omega$$

b) $\frac{U_e}{U_w} = 2$

$$U_e = I_0 R + \frac{1}{2} I_0 R + \frac{1}{2} I_0 3R$$

$$U_w = \frac{1}{2} I_0 3R$$

c)

R658: Dämpfung: $71m (-0,55 \frac{dB}{m}) + (-6dB) = -45dB$

R6713: $71m (-0,2 \frac{dB}{m}) + (-6dB) = -20,2dB$

Felder: -6dB
Leistung: 3dB

$$V_{eff} = \frac{U_{verstärker}}{U_0}$$

$$D = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

$$= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Aufgabe 11

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \Rightarrow |\Gamma| = \frac{1}{5}$$

$$VSWR = 1,5$$

b) $P = \frac{U_+^2}{Z_0} \Rightarrow U_+ = \sqrt{P Z_0}$

$$\Gamma = \frac{U_-}{U_+} \Rightarrow U_- = \Gamma U_+$$


$$P_R = \frac{U_-^2}{Z_0} \rightarrow \text{reflektiert}$$

c) $\Gamma = \frac{Z/Z_0 - 1}{Z/Z_0 + 1}$

$$\Rightarrow \frac{P_R}{P} = \Gamma^2 \Rightarrow \boxed{P_R = \Gamma^2 \cdot P = 4W}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{3}{2} Z_0 \quad \text{für } \Gamma = \frac{1}{5}$$

Aufgabe 12

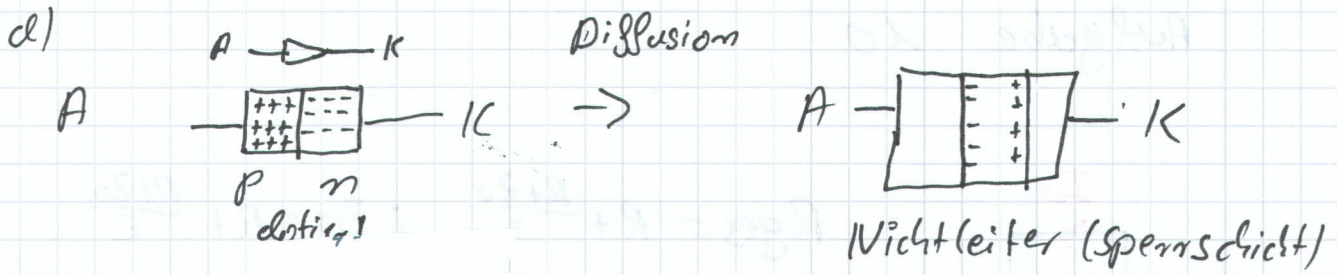

b)

		L_1	L_2			L_1	L_2
I)	d:	x	x	II)	d:	x	x
	b:	x	✓		b:	✓	✓
	c:	x	✓		c:	✓	✓