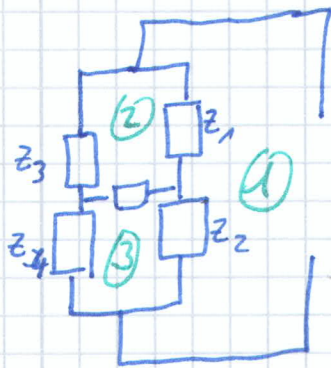


# Elektronik

Blatt 1)



Maschen

$$(1) -U_0 + I_1 Z_1 + I_2 Z_2 = 0 \quad (1)$$

$$(2) -I_1 Z_1 + I_3 Z_3 + I_6 R_6 = 0 \quad (2)$$

$$(3) -I_2 Z_2 + I_4 Z_4 + I_6 R_6 = 0 \quad (3)$$

Knoten

$$I = I_3 + I_1 = I_2 + I_4 \quad (A)$$

$$I_1 + I_6 = I_2 \quad (B)$$

$$I_3 = I_6 + I_4 \quad (C)$$

$$I_6 \rightarrow 0$$

$$(B) I_2 = I_1$$

$$(C) I_3 = I_4$$

$$\Rightarrow \frac{(2)}{(3)} = \frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$$




Phasenbed.:  $\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$

$$X_C = \frac{1}{i\omega C}$$


Aufgabe 2

c)

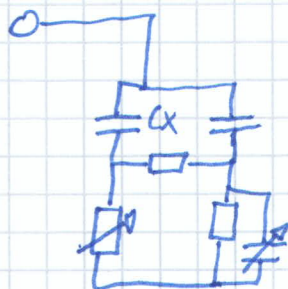

Kapazitäten lassen sich messen

# Aufgabe 3

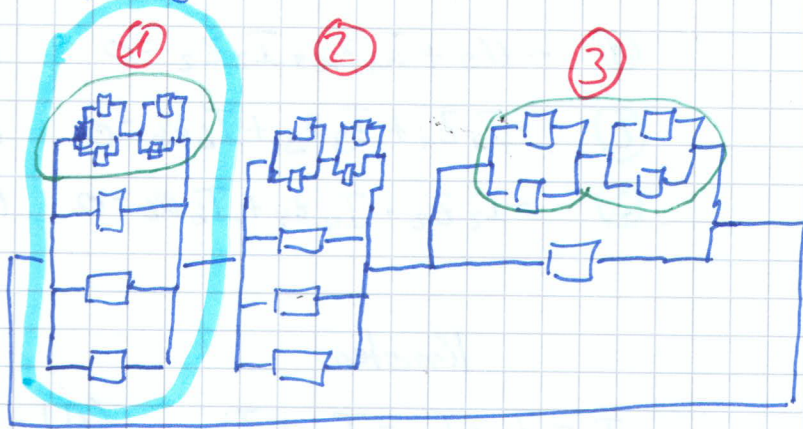

Alle  $\square = R$

$$\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}R = R$$

$$\frac{1}{4}R$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2}$$

$$\Rightarrow \Sigma = \frac{R}{2}$$

$$\textcircled{3} = \frac{R}{2}$$

$$\Sigma_{1,2,3} = \underline{\underline{R}}$$